



UGT

Universidad de Granada  
Departamento de Electrónica y Tecnología  
de Computadores

## TEMA 3

# Circuitos lógicos secuenciales

Electrónica Digital  
Grado Ing. Tecnologías  
Telecomunicación



Universidad de Granada  
Departamento de Electrónica y Tecnología  
de Computadores

## Sumario


- Introducción: elementos de memoria y registros
- Contadores
  - ✓ Contadores síncronos y asíncronos
  - ✓ Contadores con registros de desplazamiento
- Sistemas secuenciales síncronos
  - ✓ Máquinas de estados finitos: máquinas Mealy y Moore
  - ✓ Implementación y minimización
- Sistemas secuenciales asíncronos
  - ✓ Definición y síntesis
  - ✓ Ciclos, carreras y riesgos

## Introducción

- En los sistemas mostrados hasta ahora, salvo los retardos asociados a la propagación de las señales, las salidas únicamente dependen de las entradas.
- En los **sistemas secuenciales** la salida en un instante dado depende de las entradas en dicho instante y de la **historia** del sistema.
  - ✓ La historia del sistema está determinada por el **estado** del mismo en el instante inicial y los valores de las entradas desde dicho instante.
  - ✓ Esto requiere que el sistema recuerde su historia, por lo que los sistemas secuenciales son **sistemas con memoria**.
 
## Señales de reloj


- Las **señales de reloj** controlan el funcionamiento de los sistemas digitales y **cuantifican** la evolución del tiempo en los mismos.
- Una señal de reloj es, idealmente, una señal de pulsos periódica, caracterizada por el **período** y la **anchura del pulso**:



- ✓ **Sistemas secuenciales síncronos:** Sistemas sincronizados por flancos (subida o bajada) o nivel de la señal de reloj.
 
## Elementos de memoria

- El elemento básico de memoria es el **biestable** (*latch*):
  - ✓ Dos inversores en anillo permiten almacenar un valor lógico.




- El biestable almacena un bit de información:
  - ✓ Mientras que en el proceso de lectura no se extraiga demasiada energía del mismo, el valor de  $Q$  permanece inalterado.
  - ✓ El proceso de escritura requiere conectar una de las variables a una fuente de energía suficiente con el valor que se desee escribir en el biestable.


Electrónica Digital - Circuitos lógicos secuenciales
 
## Elementos de memoria

- El biestable básico puede mejorarse con entradas que permitan la escritura empleando puertas NAND o NOR.



A	B	$Q_{n+1}$	$\bar{Q}_{n+1}$
0	0	1	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	1	$Q_n$	$\bar{Q}_n$

 


M	N	$Q_{n+1}$	$\bar{Q}_{n+1}$
0	0	$Q_n$	$\bar{Q}_n$
0	1	1	0
1	0	0	1
1	1	0	0

Electrónica Digital - Circuitos lógicos secuenciales
 
## Biastable SR

- Dos entradas para control de datos en sincronía con la entrada de reloj:
  - ✓ si CLK=0 se aíslan las salidas de las entradas (**almacenamiento**).
  - ✓ si CLK=1 las entradas pueden modificar la salida.




$Q_n$	$S$	$R$	$Q_{n+1}$
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	X
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	X

$$Q_{n+1} = S + Q_n \bar{R} \quad (SR = 0)$$

Electrónica Digital - Circuitos lógicos secuenciales
 
## Biastable SR


- Dos entradas para control de datos en sincronía con la entrada de reloj (por nivel):
  - ✓ si CLK=0 se aíslan las salidas de las entradas (**almacenamiento**).
  - ✓ si CLK=1 las entradas pueden modificar la salida.



Electrónica Digital - Circuitos lógicos secuenciales
 
## Biastable SR


- Se pueden añadir entradas asíncronas (actúan independientemente del reloj) para fijar el valor de la salida.



Electrónica Digital - Circuitos lógicos secuenciales
 
## Disparo por flancos


- El disparo por nivel puede causar valores incorrectos si se producen transiciones incorrectas en las entradas.
- Esto puede evitarse con el disparo por flanco, que puede incluirse en cualquier biastable:



Electrónica Digital - Circuitos lógicos secuenciales
 
## Biastable JK

- En el biastable SR ha de evitarse una combinación de entradas para evitar indefiniciones.
- Esto se resuelve con el biastable JK:




$Q_n$	J	K	$Q_{n+1}$
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0

$$Q_{n+1} = \overline{Q_n}J + Q_n\overline{K}$$

Electrónica Digital - Circuitos lógicos secuenciales
 
## Biastables *master-slave*

- Los biastables JK pueden sufrir problemas de carreras:
  - ✓ si JK=11 la salida oscila si el retardo de propagación de la señal a través del biastable es menor que la anchura del pulso de reloj.
- Esto puede solventarse con un retardo suficiente entre entrada y salida o con una configuración *master-slave* :




- ✓ en CLK=1 el *master* capta la entrada
- ✓ en CLK=0 pasa al *slave*
- ✓ lectura y escritura simultáneas

Electrónica Digital - Circuitos lógicos secuenciales
 
## Biastable D (*Delay*)


- Es uno de los más usados por su sencillez, con una sola entrada síncrona.
- El almacenamiento en un biastable D equivale a un retardo de un pulso de reloj para la información.



Electrónica Digital - Circuitos lógicos secuenciales
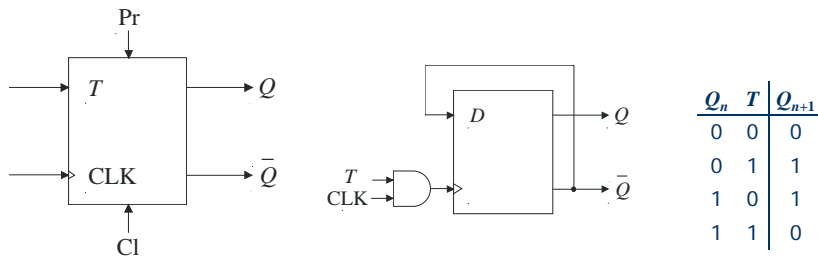
## Biastable T (*Toggle*)

- Tiene una única entrada síncrona que indica si la salida cambia o no en cada ciclo de reloj.



$$Q_{n+1} = \overline{Q}_n T + Q_n \overline{T}$$

Electrónica Digital - Circuitos lógicos secuenciales

## Tablas de excitación

- Estas tablas indican las combinaciones de entradas necesarias en cada tipo de biestable para conseguir cualquier transición de la salida.

$Q_n$	$Q_{n+1}$	$S$	$R$	$Q_n$	$Q_{n+1}$	$J$	$K$	$Q_n$	$Q_{n+1}$	$D$	$Q_n$	$Q_{n+1}$	$T$
0	0	0	–	0	0	0	–	0	0	0	0	0	0
0	1	1	0	0	1	1	–	0	1	1	0	1	1
1	0	0	1	1	0	–	1	1	0	0	1	0	1
1	1	–	0	1	1	–	0	1	1	1	1	1	0


## Registros

- **Registro:** sistema secuencial síncrono formado por agrupaciones de biestables con señales comunes de control y activados por la misma señal de reloj.
- Son elementos fundamentales en los sistemas digitales, en los que pueden desempeñar funciones diversas:
  - ✓ almacenamiento de datos
  - ✓ registros de desplazamiento
  - ✓ adaptación serie-paralelo y paralelo-serie
  - ✓ interfaz entre sistemas


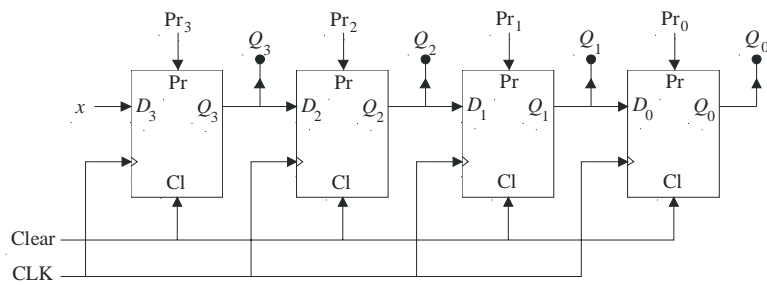
## Registros de desplazamiento

- Un registro de desplazamiento está formado por biestables tipo D en los que salida de cada uno de ellos está conectada con la entrada del siguiente



Electrónica Digital - Circuitos lógicos secuenciales

## Sumario

- Introducción: elementos de memoria y registros
- Contadores
  - ✓ Contadores síncronos y asíncronos
  - ✓ Contadores con registros de desplazamiento
- Sistemas secuenciales síncronos
  - ✓ Máquinas de estados finitos: máquinas Mealy y Moore
  - ✓ Implementación y minimización
- Sistemas secuenciales asíncronos
  - ✓ Definición y síntesis
  - ✓ Ciclos, carreras y riesgos

Electrónica Digital - Circuitos lógicos secuenciales

## Contadores


- **Contador:** sistema secuencial con una entrada de reloj y  $m$  salidas:
  - ✓ en cada pulso de reloj cambia el valor de las salidas, que recorren cíclicamente una serie de configuraciones predeterminadas.
  - ✓ puede incluir otras entradas de control (paso a un estado prefijado, carga en paralelo del estado, etc.).
  - ✓ normalmente las configuraciones de las salidas responden a una cuenta de los pulsos de reloj.
  
- Según la actuación de la señal de reloj se clasifican en:
  - ✓ síncronos: la señal de reloj actúa sobre todos los biestables.
  - ✓ asíncronos: la señal de reloj sólo actúa sobre uno de los biestables.

## Contadores síncronos

- Un contador síncrono está formado por:
  - ✓ una serie de biestables activados por una misma señal de reloj, con lo que cambian de estado simultáneamente.
  - ✓ lógica combinacional que, a partir de las salidas de los biestables, sintetiza las entradas de excitación de los biestables.
  
- **Ejemplo:** diseñar un contador ascendente módulo 8 con biestables JK:
  - ✓ se utilizará el procedimiento estándar para el diseño de sistemas secuenciales síncronos.
  - ✓ en un sistema con  $n$  estados ( $2^{m-1} < n < 2^m$ ) son necesarios al menos  $m$  biestables (3 en el ejemplo).
 
## Contadores síncronos

- La salida ha de recorrer los valores 000,001,010,...,110,111,000,...
- ✓ se construye la tabla de asignación de estados, siendo en este caso posible identificar salidas y estados.



Asignación	$q^n$	$q^{n+1}$
0 0 0	A	B
0 0 1	B	C
0 1 0	C	D
0 1 1	D	E
1 0 0	E	F
1 0 1	F	G
1 1 0	G	H
1 1 1	H	A

Electrónica Digital - Circuitos lógicos secuenciales

## Contadores síncronos

- La salida ha de recorrer los valores 000,001,010,...,110,111,000,...
- ✓ tras realizar la asignación de estados, se construye la tabla de excitación de los biestables y se implementan dichas funciones.

$q^n$		$q^{n+1}$		
$y_2y_1y_0$	$y_2y_1y_0$	$J_2K_2$	$J_1K_1$	$J_0K_0$
0 0 0	0 0 1	0 -	0 -	1 -
0 0 1	0 1 0	0 -	1 -	- 1
0 1 0	0 1 1	0 -	- 0	1 -
0 1 1	1 0 0	1 -	- 1	- 1
1 0 0	1 0 1	- 0	0 -	1 -
1 0 1	1 1 0	- 0	1 -	- 1
1 1 0	1 1 1	- 0	- 0	1 -
1 1 1	0 0 0	- 1	- 1	- 1

$$J_2=K_2=y_1y_0$$


$$J_1=K_1=y_0$$

$$J_0=K_0=1$$

Electrónica Digital - Circuitos lógicos secuenciales
 
## Contadores síncronos

- La salida ha de recorrer los valores 000,001,010,...,110,111,000,...
- ✓ tras realizar la asignación de estados, se construye la tabla de excitación de los biestables y se implementan dichas funciones.




Electrónica Digital - Circuitos lógicos secuenciales

## Contadores síncronos

- **Ejemplo:** diseñar un contador síncrono con biestables D que reproduzca la secuencia 101,010,011,101,000,100,....:
- ✓ es un sistema con 6 estados, pero no es posible identificar la salida con la asignación de estados.

Asignación	$q^n$	$q^{n+1}$
0 0 0	A	B
0 0 1	B	C
0 1 0	C	D
0 1 1	D	E
1 0 0	E	F
1 0 1	F	A

 

Electrónica Digital - Circuitos lógicos secuenciales

## Contadores síncronos

- **Ejemplo:** diseñar un contador síncrono con biestables D que reproduzca la secuencia 101,010,011,101,000,100,...:
  - ✓ es un sistema con 6 estados, pero no es posible identificar la salida con la asignación de estados.

$q^n$		$q^{n+1}$			$z_2 z_1 z_0$
$y_2 y_1 y_0$	$y_2 y_1 y_0$	$D_2$	$D_1$	$D_0$	
000	001	0	0	1	101
001	010	0	1	0	010
010	011	0	1	1	011
011	100	1	0	0	101
100	101	1	0	1	000
101	000	0	0	0	100
110	000	0	0	0	---
111	000	0	0	0	---

$$D_2 = y_2 \bar{y}_1 \bar{y}_0 + \bar{y}_2 y_1 y_0$$

$$D_1 = \bar{y}_2 \bar{y}_1 y_0 + \bar{y}_2 y_1 \bar{y}_0$$

$$D_0 = \bar{y}_1 \bar{y}_0 + \bar{y}_2 \bar{y}_0$$

$$z_2 = y_2 y_0 + y_1 y_0 + \bar{y}_2 \bar{y}_1 \bar{y}_0$$


$$z_1 = y_1 \bar{y}_0 + \bar{y}_2 \bar{y}_1 y_0$$

$$z_0 = y_1 + \bar{y}_2 \bar{y}_1 \bar{y}_0$$

Electrónica Digital - Circuitos lógicos secuenciales
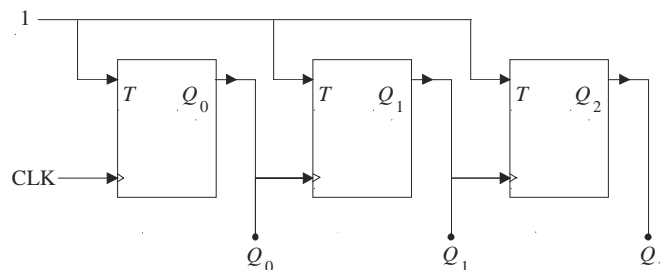
## Contadores asíncronos


- En un contador asíncrono:
  - ✓ la señal de reloj actúa sólo sobre uno de los biestables del sistema.
  - ✓ sobre el resto de biestables actúan las salidas de otros biestables.
  - ✓ la lógica combinacional adicional suele ser muy reducida.
- **Ejemplo:** contador ascendente asíncrono módulo 8



Electrónica Digital - Circuitos lógicos secuenciales
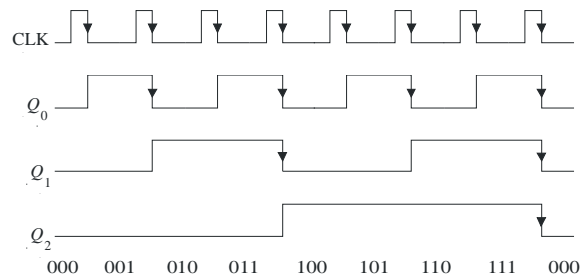
## Contadores asíncronos


- En un contador asíncrono:
  - ✓ la señal de reloj actúa sólo sobre uno de los biestables del sistema.
  - ✓ sobre el resto de biestables actúan las salidas de otros biestables.
  - ✓ la lógica combinacional adicional suele ser muy reducida.
- **Ejemplo:** contador ascendente asíncrono módulo 8



Electrónica Digital - Circuitos lógicos secuenciales
 
## Contadores con registros de desplazamiento


- Los registros de desplazamiento son el bloque constitutivo básico de varios tipos de sistemas secuenciales:
  - ✓ contadores en anillo.
  - ✓ contadores Johnson.
  - ✓ generadores de secuencias.
- Un contador en anillo funciona como una memoria circulante de  $m$  bits que almacena una secuencia de  $m-1$  ceros y un uno.



Electrónica Digital - Circuitos lógicos secuenciales
 
## Contadores con registros de desplazamiento

- Un contador Johnson (o Moëbius) consiste en un registro de desplazamiento de  $m$  bits que, dependiendo de la carga inicial, puede generar  $2m$  configuraciones diferentes.



$t_n$	$Q_4Q_3Q_2Q_1Q_0$
1	0 0 0 0 0
2	1 0 0 0 0
3	1 1 0 0 0
4	1 1 1 0 0
5	1 1 1 1 0
6	1 1 1 1 1
7	0 1 1 1 1
8	0 0 1 1 1
9	0 0 0 1 1
10	0 0 0 0 1
11	0 0 0 0 0

Electrónica Digital - Circuitos lógicos secuenciales

## Contadores con registros de desplazamiento

- Un generador de secuencias consta de un registro de desplazamiento realimentado por la salida de una cierta lógica combinacional.
- El procedimiento de síntesis está basado en definir la entrada  $x$  a partir de las salidas  $Q_{m-1} \dots Q_0$ :
  - ✓ determinar la longitud necesaria del registro de desplazamiento a partir de:
    - número de estados necesarios (caracteres distintos en el registro en cada instante)
    - $f(1, \dots, 1) \neq 1$  y  $f(0, \dots, 0) \neq 0$
  - ✓ obtener la entrada de realimentación como  $x = f(Q_{m-1}, \dots, Q_0)$

Electrónica Digital - Circuitos lógicos secuenciales

## Contadores con registros de desplazamiento


- **Ejemplo:** diseñar un generador de secuencia para 00010001...
  - ✓ Son necesarios al menos dos biestables (4 estados diferentes del registro), pero es evidente que dos biestables no son suficientes:

$t_n$	$Q_1Q_0$
1	00
2	00
3	10
4	01

- ✓ La situación anterior no es válida ya que en dos instantes diferentes el contenido del registro es el mismo, con lo que son necesarios tres biestables.

## Contadores con registros de desplazamiento

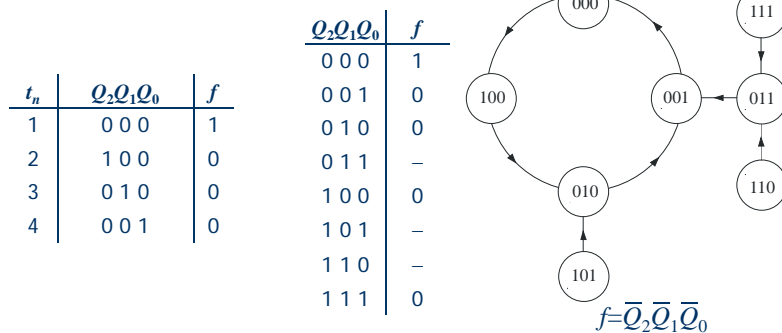- **Ejemplo:** diseñar un generador de secuencia para 00010001...
  - ✓ La situación anterior no es válida ya que en dos instantes diferentes el contenido del registro es el mismo, con lo que son necesarios tres biestables





## Sumario


- Introducción: elementos de memoria y registros
- Contadores
  - ✓ Contadores síncronos y asíncronos
  - ✓ Contadores con registros de desplazamiento
- Sistemas secuenciales síncronos
  - ✓ Máquinas de estados finitos: máquinas Mealy y Moore
  - ✓ Implementación y minimización
- Sistemas secuenciales asíncronos
  - ✓ Definición y síntesis
  - ✓ Ciclos, carreras y riesgos

## Sistemas secuenciales síncronos

- Un **sistema secuencial síncrono** es un sistema secuencial en el que una única señal de reloj controla la evolución del sistema.
- Los contadores son un caso particular de los sistemas secuenciales síncronos, en los que no existen entradas externas que influyan en la evolución del sistema.
- En general, en un sistema secuencial síncrono existen entradas externas que determinan, a partir del estado actual del sistema, la evolución del mismo.
- Además, el sistema consta de ciertas salidas que pueden depender sólo del estado o del estado y las entradas externas.

## Sistemas secuenciales síncronos

 - **Ejemplo:** diseñar un sistema digital que detecte símbolos incorrectos del código 441-2 en una transmisión serie.
  - ✓ 0001, 0011, 0110, 1000, 1001 y 1011 son los caracteres inválidos.
  - ✓ la salida del circuito se hará 1 cuando el carácter recibido sea uno de los anteriores



Electrónica Digital - Circuitos lógicos secuenciales

## Sistemas secuenciales síncronos

- **Ejemplo:** diseñar un sistema digital que detecte símbolos incorrectos del código 441-2 en una transmisión serie.

	$q^n$	$q^{n+1}(y_3y_2y_1y_0)$		$z$		$T_3$		$T_2$		$T_1$		$T_0$	
	$y_3y_2y_1y_0$	$x=0$	$x=1$	$x=0$	$x=1$	$x=0$	$x=1$	$x=0$	$x=1$	$x=0$	$x=1$	$x=0$	$x=1$
A	0000	0001	0010	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
B	0001	0011	0100	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1
C	0010	0101	0110	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0
D	0011	0111	1000	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1
E	0100	1001	1010	0	0	1	1	1	1	0	1	1	0
F	0101	1011	1100	0	0	1	1	1	0	1	0	0	1
G	0110	1101	1110	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0
H	0111	0000	0000	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1
I	1000	0000	0000	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
J	1001	0000	0000	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1
K	1010	0000	0000	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0
L	1011	0000	0000	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1
M	1100	0000	0000	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0
N	1101	0000	0000	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1
P	1110	0000	0000	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0
-	1111	----	----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


Electrónica Digital - Circuitos lógicos secuenciales

## Máquinas de estados finitos

- Los sistemas secuenciales síncronos también reciben el nombre de **máquinas de estados finitos**, ya que el número de variables de estado es finito.
- Existen dos paradigmas diferentes para estos sistemas:
  - ✓ **máquinas Mealy**: las salidas dependen de las entradas y el estado del sistema (están asociadas a las transiciones entre estados).
  - ✓ **máquinas Moore**: las salidas dependen únicamente del estado.
- Ambos modelos son equivalentes, aunque generalmente la máquina Moore contará con más estados pero su síntesis será más sencilla.


Electrónica Digital - Circuitos lógicos secuenciales

## Máquinas de estados finitos

 

	x=0	x=1
A	B,0	C,0
B	B,1	D,0
C	A,0	B,1
D	C,1	B,0

Mealy

 

	x=0	x=1	
A <sub>0</sub>	B <sub>0</sub>	C <sub>0</sub>	0
B <sub>0</sub>	B <sub>1</sub>	D <sub>0</sub>	0
B <sub>1</sub>	B <sub>1</sub>	D <sub>0</sub>	1
C <sub>0</sub>	A <sub>0</sub>	B <sub>1</sub>	0
C <sub>1</sub>	A <sub>0</sub>	B <sub>1</sub>	1
D <sub>0</sub>	C <sub>1</sub>	B <sub>0</sub>	0

Moore

Electrónica Digital - Circuitos lógicos secuenciales

## Implementación y minimización

- El procedimiento de síntesis de sistemas secuenciales síncronos se basa en la búsqueda de estados equivalentes y la consiguiente minimización de las variables de estado necesarias.
- Dos estados de un sistema secuencial síncrono se dicen **equivalentes** si para cualquier secuencia de entradas producen la misma secuencia de salidas.
  - ✓ esta relación de equivalencia permite clasificar los estados en clases, siendo necesario considerar un estado por clase.
- La relación de equivalencia entre estados se traduce en que dos estados son equivalentes si para cada entrada individual producen la misma salida y los estados siguientes son equivalentes.

## Implementación y minimización

- El procedimiento de síntesis de sistemas secuenciales síncronos puede resumirse en:
  - ✓ obtención de la tabla de estados y eliminación de estados innecesarios u obviamente equivalentes
  - ✓ construcción de la tabla de implicaciones
  - ✓ búsqueda de las clases de equivalencia máximas
  - ✓ asignación de estados
  - ✓ síntesis de salidas y excitaciones de los biestables
- La tabla de implicaciones permite la búsqueda sistemática de estados equivalentes a partir de la tabla de estados.
- Tras finalizar la tabla, sólo es necesario un estado por cada clase de equivalencia obtenida.

## Implementación y minimización

- **Ejemplo:** diseñar un circuito de una entrada y una salida que sintetice la tabla de estados siguiente:


	x=0	x=1
A	B,0	E,0
B	C,1	F,0
C	B,1	G,0
D	C,0	H,0
E	A,0	C,0
F	H,1	C,1
G	I,1	J,1
H	A,0	B,0
I	D,0	C,0
J	C,1	F,0

	x=0	x=1
A	B,0	E,0
B	C,1	F,0
C	B,1	G,0
D	C,0	H,0
E	A,0	C,0
F	H,1	C,1
G	I,1	B,1
H	A,0	B,0
I	D,0	C,0

Electrónica Digital - Circuitos lógicos secuenciales

## Implementación y minimización

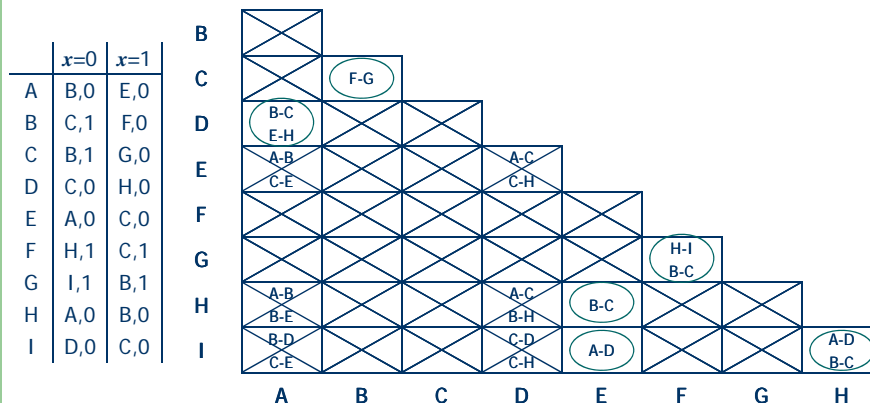- **Ejemplo:** diseñar un circuito de una entrada y una salida que sintetice la tabla de estados anterior:



Electrónica Digital - Circuitos lógicos secuenciales

## Implementación y minimización

- **Ejemplo:** diseñar un circuito de una entrada y una salida que sintetice la tabla de estados anterior:

- ✓ Clases de equivalencia

- (A,D) → a
- (B,C) → b
- (F,G) → c
- (E,H,I) → d

	x=0	x=1
a	b,0	d,0
b	b,1	c,0
c	d,1	b,1
d	a,0	b,0

- ✓ Asignación de estados

- los estados con los mismos estados siguientes en todas las columnas han de recibir asignaciones adyacentes
- los estados siguientes a un cierto estado situados en columnas adyacentes es recomendable que cuenten con asignaciones adyacentes
- las asignaciones deben de simplificar en lo posible las funciones de salida

Electrónica Digital - Circuitos lógicos secuenciales

## Sumario

- Introducción: elementos de memoria y registros
- Contadores
  - ✓ Contadores síncronos y asíncronos
  - ✓ Contadores con registros de desplazamiento
- Sistemas secuenciales síncronos
  - ✓ Máquinas de estados finitos: máquinas Mealy y Moore
  - ✓ Implementación y minimización
- Sistemas secuenciales asíncronos
  - ✓ Definición y síntesis
  - ✓ Ciclos, carreras y riesgos

Electrónica Digital - Circuitos lógicos secuenciales


## Sistemas secuenciales asíncronos

- Un **sistema secuencial asíncrono** es un sistema secuencial que evoluciona en respuesta a cualquier cambio en las entradas, sin necesidad de una señal de reloj.
- Estos sistemas son muy útiles cuando es necesaria una alta velocidad de respuesta, ya que no se ha de sincronizar el funcionamiento con la señal de reloj.
- También son aplicables en situaciones en las que se requiere un comportamiento más complejo que el puramente combinacional pero no hay disponible una señal de reloj.

Electrónica Digital - Circuitos lógicos secuenciales

## Sistemas secuenciales asíncronos

 - **Ejemplo:** el circuito de la figura presenta un comportamiento secuencial, ya que la salida toma valores diferentes para entradas iguales.




$AB$	00	01	11	10
$y$				
0	0	0	1	0
1	0	1	1	1

Electrónica Digital - Circuitos lógicos secuenciales

## Sistemas secuenciales asíncronos

 
- **Ejemplo:** el circuito de la figura presenta un comportamiento secuencial, ya que la salida toma valores diferentes para entradas iguales.



Electrónica Digital - Circuitos lógicos secuenciales

## Sistemas secuenciales asíncronos

 - **Ejemplo:** el circuito de la figura presenta un comportamiento secuencial, ya que la salida toma valores diferentes para entradas iguales.




Electrónica Digital - Circuitos lógicos secuenciales


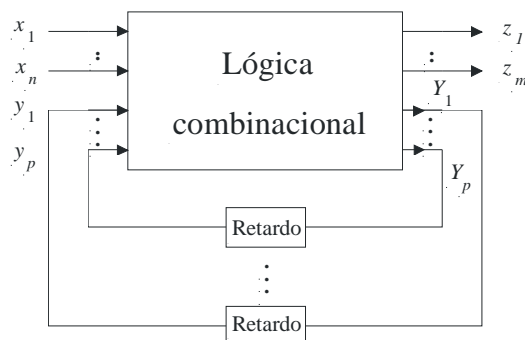
## Sistemas secuenciales asíncronos

- La estructura básica de los sistemas secuenciales asíncronos es un bloque combinacional con  $n$  **entradas externas**,  $p$  **variables internas**,  $m$  **salidas externas** y  $p$  **variables de excitación**.



Electrónica Digital - Circuitos lógicos secuenciales

## Síntesis y minimización

- **Ejemplo:** diseñar un circuito con una entrada  $x$ , una entrada de control  $C$  y una salida  $z$ , de modo que  $z$  sea 0 salvo cuando ocurra un flanco en  $x$  y  $C=1$ , manteniendo  $z$  a 1 hasta que  $C=0$ .


	$Cx$				$z$			
	00	01	11	10	00	01	11	10
a	a	c	-	b	0	0	-	0
b	a	-	d	b	0	-	-	0
c	a	c	e	-	0	0	0	-
d	-	c	d	f	-	-	1	1
e	-	c	e	f	-	0	0	-
f	a	-	d	f	-	-	1	1

Electrónica Digital - Circuitos lógicos secuenciales

## Síntesis y minimización

- **Ejemplo:** diseñar un circuito con una entrada  $x$ , una entrada de control  $C$  y una salida  $z$ , de modo que  $z$  sea 0 salvo cuando ocurra un flanco en  $x$  y  $C=1$ , manteniendo  $z$  a 1 hasta que  $C=0$ .

	$Cx$				$z$			
	00	01	11	10	00	01	11	10
(a)	a	c	-	b	0	0	-	0
(b)	a	-	d	b	0	-	-	0
(c)	a	c	e	-	0	0	-	-
(d)	-	c	d	f	-	-	1	1
(e)	-	c	e	f	-	0	0	-
(f)	a	-	d	f	-	-	1	1

 

Electrónica Digital - Circuitos lógicos secuenciales

## Síntesis y minimización

- **Ejemplo:** diseñar un circuito con una entrada  $x$ , una entrada de control  $C$  y una salida  $z$ , de modo que  $z$  sea 0 salvo cuando ocurra un flanco en  $x$  y  $C=1$ , manteniendo  $z$  a 1 hasta que  $C=0$ .

- ✓ clases de compatibilidad:
- $(a,b)$
  - $(a,c)$
  - $(c,e)$
  - $(d,f)$
  - cobertura mínima con  $(a,b)$ ,  $(c,e)$  y  $(d,f)$

Electrónica Digital - Circuitos lógicos secuenciales

## Síntesis y minimización


- **Ejemplo:** diseñar un circuito con una entrada  $x$ , una entrada de control  $C$  y una salida  $z$ , de modo que  $z$  sea 0 salvo cuando ocurra un flanco en  $x$  y  $C=1$ , manteniendo  $z$  a 1 hasta que  $C=0$ .

$y_1y_0$	$Cx$				$z$			
	00	01	11	10	00	01	11	10
A (00)	00	01	11	00	0	0	–	0
B (01)	00	01	01	11	0	0	0	–
C (11)	00	01	11	11	–	–	1	1
10	–	–	–	–	–	–	–	–

Electrónica Digital - Circuitos lógicos secuenciales

## Síntesis y minimización

 - **Ejemplo:** diseñar un circuito con una entrada  $x$ , una entrada de control  $C$  y una salida  $z$ , de modo que  $z$  sea 0 salvo cuando ocurra un flanco en  $x$  y  $C=1$ , manteniendo  $z$  a 1 hasta que  $C=0$ .



Electrónica Digital - Circuitos lógicos secuenciales

## Ciclos y carreras


- En un circuito secuencial asíncrono hay un **ciclo** si:
  - ✓ en la transición entre dos estados estables se pasa por varios estados inestables, pero...
  - ✓ en cada paso sólo cambia una variable secundaria (interna).
- En un circuito secuencial asíncrono hay un **carrera no crítica** si:
  - ✓ en la transición entre dos estados estables es necesario el cambio de más de una variable secundaria, pero...
  - ✓ cualquiera que sea el orden del cambio se llega al estado deseado.
- En un circuito secuencial asíncrono hay un **carrera crítica** si:
  - ✓ en la transición entre dos estados estables es necesario el cambio de más de una variable secundaria, pero...
  - ✓ dependiendo del camino seguido se llega a diferentes estados finales.

## Ciclos y carreras

- Ciclos y carreras no críticas no suponen un riesgo en sí mismos.
- Las carreras críticas han de evitarse en los sistemas asíncronos, ya que son una fuente de errores:
  - ✓ en el ejemplo anterior, si  $y_1 y_0 C x = 0010$  y  $x$  cambia a 1 se pasa del estado 00 al 11, pasando por el inestable 11;
  - ✓ sin embargo, un cambio en  $x$  afecta a  $Y_0$  antes que a  $Y_1$ , con lo que el circuito puede acabar en el estado estable 01.
- Para eliminar las carreras críticas es necesario que los estados entre los que existen transiciones susceptibles de sufrir una carrera crítica reciban asignaciones adyacentes.
  - ✓ en ocasiones es necesario incrementar el número de variables de estado a fin de conseguir asignaciones adecuadas.

## Ciclos y carreras

 - **Ejemplo:** diseñar un circuito con una entrada  $x$ , una entrada de control  $C$  y una salida  $z$ , de modo que  $z$  sea 0 salvo cuando ocurra un flanco en  $x$  y  $C=1$ , manteniendo  $z$  a 1 hasta que  $C=0$ .



$y_1y_0$	$Cx$				$z$			
	00	01	11	10	00	01	11	10
$C$ (00)	01	10	(00)	(00)	0	0	1	1
$A$ (01)	(01)	10	00	(01)	0	0	–	0
11	01	10	–	–	0	0	–	–
$B$ (10)	01	(10)	(10)	00	0	0	0	–

Electrónica Digital - Circuitos lógicos secuenciales


## Riesgos

- Los riesgos propios de los circuitos combinatoriales también aparecen en sistemas secuenciales asíncronos:
  - ✓ los riesgos estáticos y dinámicos pueden traducirse en que los sistemas lleguen a estados incorrectos.
  - ✓ pueden evitarse con idénticas precauciones que en circuitos combinatoriales.
- Un circuito secuencial asíncrono además puede sufrir **riesgos esenciales**, cuando tres cambios consecutivos en una entrada llevan al circuito a un estado diferente al que lo lleva el primero de esos cambios.

Electrónica Digital - Circuitos lógicos secuenciales

# Riesgos

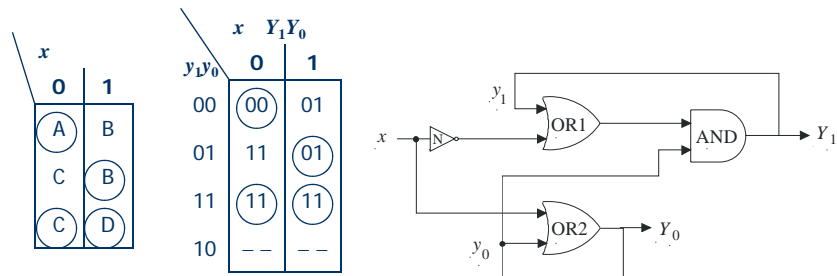- **Ejemplo:** el sistema de la figura sufre un riesgo esencial:



- La única solución a los riesgos esenciales es introducir retardos en la realimentación para que los cambios en las entradas se propaguen antes de que cambie la realimentación.