



UGT

Universidad de Granada
Departamento de Electrónica y Tecnología
de Computadores

TEMA 5

Familias lógicas integradas

Electrónica Digital
Grado Ing. Tecnologías
Telecomunicación



Universidad de Granada
Departamento de Electrónica y Tecnología
de Computadores

Sumario

- BJT y MOSFET en circuitos digitales
 - ✓ Caracterización de circuitos digitales electrónicos
 - ✓ Inversor básico bipolar
 - ✓ Inversor básico MOS
- Familias lógicas: CMOS
 - ✓ Análisis del inversor CMOS
 - ✓ Puertas CMOS comerciales
- Circuitos de interfase
 - ✓ *Fan-in* y *fan-out*
 - ✓ Acceso a buses

Introducción

- Los sistemas digitales mostrados hasta ahora son independientes de la implementación física de las señales digitales y las puertas lógicas.
- La implementación más frecuente es la electrónica:
 - ✓ señales digitales: niveles discretos de tensión
 - ✓ puertas lógicas: construidas a partir de transistores
- Si bien la estructura y metodología de diseño no se ven afectados por la implementación física, si es necesario considerar las diferencias entre el funcionamiento real y el comportamiento "ideal" de niveles lógicos y puertas.

Sumario

- BJT y MOSFET en circuitos digitales
 - ✓ Caracterización de circuitos digitales electrónicos
 - ✓ Inversor básico bipolar
 - ✓ Inversor básico MOS
- Familias lógicas: CMOS
 - ✓ Análisis del inversor CMOS
 - ✓ Puertas CMOS comerciales
- Circuitos de interfase
 - ✓ *Fan-in* y *fan-out*
 - ✓ Acceso a buses


Caracterización de circuitos digitales

- Los circuitos digitales basados en tecnología electrónica hacen uso de magnitudes eléctricas para definir los niveles lógicos:
 - ✓ en un comportamiento ideal, dos valores discretos de tensión corresponden al 1 y 0 lógicos
 - ✓ en un circuito real no es posible conseguir las tensiones exactas que corresponde a 1 ó 0, con lo que se hace necesario definir ciertos márgenes de funcionamiento
- La relación entre niveles de tensión y niveles lógicos se establece a partir de la característica de transferencia del inversor (operador NOT)
- La característica de transferencia del inversor permite definir diferentes niveles lógicos característicos.

Electrónica Digital - Familias lógicas integradas

Caracterización de circuitos digitales

 
- Los puntos de pendiente -1 permiten definir los niveles lógicos de entrada y salida:
 - ✓ V_{IH} : valor mínimo interpretado como 1
 - ✓ V_{IL} : valor máximo interpretado como 0
 - ✓ V_{OH} : valor mínimo proporcionado como 1
 - ✓ V_{OL} : valor máximo proporcionado como 0



Electrónica Digital - Familias lógicas integradas

Caracterización de circuitos digitales

 - El funcionamiento correcto de una familia lógica exige que los niveles lógicos guarden cierta relación:




- Los márgenes de ruido son:

$$NMH = V_{OH} - V_{IH}$$

$$NML = V_{IL} - V_{OL}$$

Caracterización de circuitos digitales

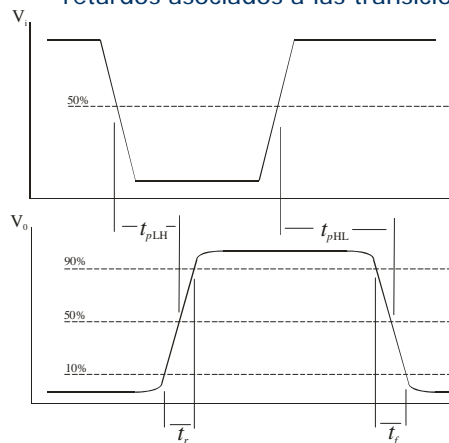- El comportamiento dinámico queda definido por los diferentes retardos asociados a las transiciones entre niveles lógicos



- ✓ t_{pHL} : tiempo de propagación (1 a 0, 50% de la transición de entrada hasta 50% de la transición de salida)


- ✓ t_{pLH} : tiempo de propagación (0 a 1, 50% de la transición de entrada hasta 50% de la transición de salida)

- ✓ t_r : tiempo de subida (10-90%)

- ✓ t_f : tiempo de bajada (90-10%)

Inversor básico bipolar

 - La habilidad de los transistores para conducir o no según una variable de control permite definir puertas lógicas electrónicas



1. $V_i < V_{BE(on)}$: Q1 en **corte**, de modo que:

$$V_o = V_{CC} - I_C R_C = V_{CC}$$

2. $V_i > V_{BE(on)}$: Q1 en conducción, con $V_C > V_B$ y Q1 en **activa**:

$$V_o = V_{CC} - I_C R_C = V_{CC} - \beta R_C / R_B [V_i - V_{BE(on)}]$$


3. $V_i \uparrow \uparrow$: $V_B > V_C$ y Q1 en **saturación**:

$$V_o = V_{CE(sat)} \approx 0.2V$$

Electrónica Digital - Familias lógicas integradas

Inversor básico bipolar

 - La habilidad de los transistores para conducir o no según una variable de control permite definir puertas lógicas electrónicas



1. $V_i < V_{BE(on)}$: Q1 en **corte**, de modo que:

$$V_o = V_{CC} - I_C R_C = V_{CC}$$

2. $V_i > V_{BE(on)}$: Q1 en conducción, con $V_C > V_B$ y Q1 en **activa**:

$$V_o = V_{CC} - I_C R_C = V_{CC} - \beta R_C / R_B [V_i - V_{BE(on)}]$$


3. $V_i \uparrow \uparrow$: $V_B > V_C$ y Q1 en **saturación**:

$$V_o = V_{CE(sat)} \approx 0.2V$$

Electrónica Digital - Familias lógicas integradas

Inversor básico MOS

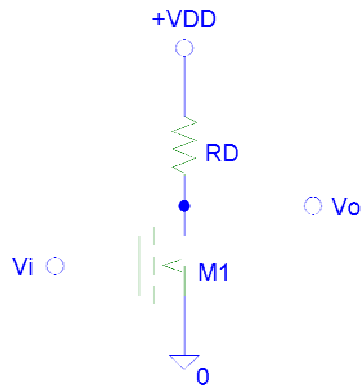- La habilidad de los transistores para conducir o no según una variable de control permite definir puertas lógicas electrónicas



1. $V_i < V_{th}$: M1 en **corte**, de modo que:

$$V_o = V_{DD} - I_D R_D = V_{DD}$$

2. $V_i > V_{th}$: M1 en conducción, con $V_{DS} > V_{GS} - V_{th}$ y M1 en **saturación**:

$$V_o = V_{DD} - I_D R_D = V_{DD} - R_D \beta / 2 (V_i - V_{th})^2$$


3. $V_i \uparrow \uparrow$: $V_{DS} < V_{GS} - V_{th}$ y M1 en **zona lineal**:

$$V_o = V_{DD} - R_D \beta / 2 [2(V_i - V_{th}) - V_o] V_o$$

Electrónica Digital - Familias lógicas integradas

Inversor básico MOS

 - La habilidad de los transistores para conducir o no según una variable de control permite definir puertas lógicas electrónicas



1. $V_i < V_{th}$: M1 en **corte**, de modo que:

$$V_o = V_{DD} - I_D R_D = V_{DD}$$

2. $V_i > V_{th}$: M1 en conducción, con $V_{DS} > V_{GS} - V_{th}$ y M1 en **saturación**:

$$V_o = V_{DD} - I_D R_D = V_{DD} - R_D \beta / 2 (V_i - V_{th})^2$$

3. $V_i \uparrow \uparrow$: $V_{DS} < V_{GS} - V_{th}$ y M1 en **zona lineal**:

$$V_o = V_{DD} - R_D \beta / 2 [2(V_i - V_{th}) - V_o] V_o$$

Electrónica Digital - Familias lógicas integradas

Sumario

- BJT y MOSFET en circuitos digitales
 - ✓ Caracterización de circuitos digitales electrónicos
 - ✓ Inversor básico bipolar
 - ✓ Inversor básico MOS
- Familias lógicas: CMOS
 - ✓ Análisis del inversor CMOS
 - ✓ Puertas CMOS comerciales
- Circuitos de interfase
 - ✓ *Fan-in* y *fan-out*
 - ✓ Acceso a buses

Familias lógicas: CMOS


- El término “familia lógica” hace referencia a conjuntos de puertas y elementos lógicos que usan una misma disposición interna de los transistores y el mismo tipo de funcionamiento.
- Entre las familias lógicas más comunes destacan:
 - ✓ **NMOS**: puertas lógicas formadas por transistores nMOS (velocidad y consumo moderados, gran densidad)
 - ✓ **CMOS**: puertas lógicas formadas por transistores nMOS y pMOS (velocidad y densidad elevados, consumo reducido)
 - ✓ **TTL**: puertas lógicas formadas por transistores BJT (velocidad, consumo y densidad moderados)
 - ✓ **ECL**: puertas lógicas formadas por transistores BJT en par acoplado por emisor (gran velocidad y consumo, densidad reducida)

Familias lógicas: CMOS

- La lógica CMOS (*Complementary MOS*) recibe este nombre ya que las puertas están formadas por transistores nMOS y pMOS.
- La lógica CMOS es la más utilizada en la actualidad por sus ventajas evidentes frente al resto de familias lógicas:
 - ✓ **consumo:** idealmente, una puerta CMOS sólo consume energía durante la conmutación entre estados lógicos (por tanto, el consumo es proporcional a la frecuencia de conmutación)
 - ✓ **capacidad de integración:** dado su consumo reducido, la densidad de empaquetamiento CMOS es muy elevada
 - ✓ **velocidad:** la lógica CMOS permite una velocidad de funcionamiento muy elevada con retardos simétricos

Análisis del inversor CMOS

 - El inversor CMOS está formado por un transistor nMOS y otro pMOS que conectan la salida alternativamente a V_{DD} ó 0:



1. $V_i < V_{thn}$: Mn en **corte** y Mp en **zona lineal**:

$$I_{Dn} = 0 = I_{Dp} \Rightarrow V_o = V_{DD}$$

$$(\beta_p / 2 [2(V_i - V_{DD} - V_{thp}) - (V_o - V_{DD})] (V_o - V_{DD}) = 0)$$


2. $V_i > V_{thn}$: Mn entra conducción con $V_{DSn} > V_{GSn} - V_{thn}$, y Mn en **saturación** y Mp en **zona lineal**:

$$I_{Dn} = I_{Dp} \Rightarrow \beta_n / 2 (V_i - V_{thn})^2 =$$

$$= \beta_p / 2 [2(V_i - V_{DD} - V_{thp}) - (V_o - V_{DD})] (V_o - V_{DD})$$

Análisis del inversor CMOS

 - El inversor CMOS está formado por un transistor nMOS y otro pMOS que conectan la salida alternativamente a V_{DD} ó 0:



- $V_i \uparrow$: Mn y Mp en **saturación**:

$$\beta_n/2(V_i - V_{thn})^2 = \beta_p/2(V_i - V_{DD} - V_{thp})^2 \Rightarrow V_0 = V_{DD}/2 \text{ (inversor simétrico)}$$

- $V_i \uparrow$: Mn en **zona lineal** y Mp en **saturación**:

$$\beta_p/2(V_i - V_{DD} - V_{thp})^2 = \beta_n/2[2(V_i - V_{thn}) - V_0]V_0$$


- $V_i > V_{DD} - V_{thp}$: Mn en **zona lineal** y Mp en **corte**:

$$I_{Dn} = 0 = I_{Dp} \Rightarrow \beta_n/2[2(V_i - V_{thn}) - V_0]V_0 = 0 \Rightarrow V_0 = 0$$

Electrónica Digital - Familias lógicas integradas

Análisis del inversor CMOS

 - El inversor CMOS está formado por un transistor nMOS y otro pMOS que conectan la salida alternativamente a V_{DD} ó 0:



Electrónica Digital - Familias lógicas integradas

Análisis del inversor CMOS

- Del análisis de las zonas 2 y 4 de la característica de transferencia del inversor CMOS se pueden deducir los valores de V_{IL} y V_{IH} :

$$V_{IL} = 1/8(3V_{DD} + 2V_{th}) \quad V_{IH} = 1/8(5V_{DD} - 2V_{th})$$


- Si se considera $V_{OL} \approx 0$ y $V_{OH} \approx V_{DD}$, los márgenes de ruido CMOS son:

$$NMH = NML = 1/8(3V_{DD} + 2V_{th})$$

- Si la entrada permanece constante, el inversor CMOS no consume energía, ya que no circula corriente e, idealmente, el circuito sólo consume en las transiciones entre estados.

Análisis del inversor CMOS

 - En lo que se refiere al comportamiento dinámico, la carga en circuitos digitales puede modelarse a través de una capacidad (tanto para familias MOS como familias bipolares):




- ✓ 0→1: el condensador ha de cargarse hasta V_{OH} , lo que hace con la corriente suministrada por el transistor pMOS

- ✓ 1→0: el condensador ha de descargarse hasta V_{OL} , lo que hace a través del transistor nMOS

Puertas lógicas CMOS

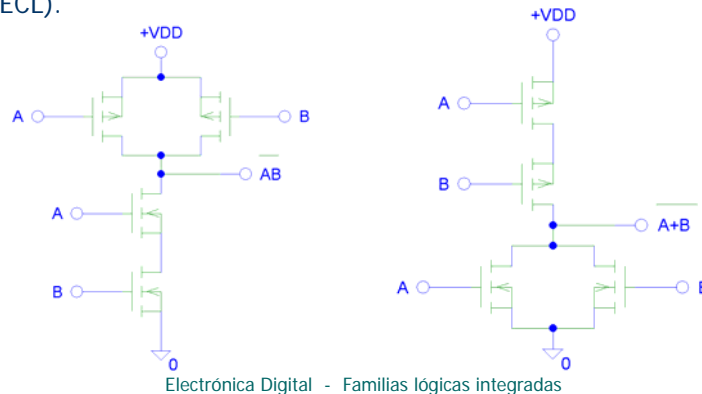- La lógica CMOS (al igual que la nMOS) permite definir de manera natural puertas NAND y NOR, frente a las lógicas bipolares, que tienen como bloque básico la puerta NAND (TTL) u OR/NOR (ECL).



Puertas CMOS comerciales

- Existen diferentes series comerciales de circuitos digitales SSI (*Small Scale Integration*) y MSI (*Medium Scale Integration*) de las que la más popular es la serie 74.
- Existen variantes de la familia 74 en diferentes tecnologías: TTL, BiCMOS y CMOS, con diferentes series en cada tecnología.
- La familia 74 incluye:
 - ✓ *buffers*, *drivers* y puertas lógicas discretas
 - ✓ decodificadores, codificadores, multiplexores y demultiplexores
 - ✓ elementos de memoria
 - ✓ contadores y otra lógica especializada (sumadores, etc.)

Puertas CMOS comerciales

- Las diferentes variantes de la familia 74 permiten un amplio rango de selección de un mismo elemento: coste, velocidad, encapsulado, etc., normalmente compatibles entre fabricantes diferentes.
- **Ejemplo:** el chip 74AC00 incluye cuatro puertas NAND, puede alimentarse entre 2V y 6V y está disponible en diferentes encapsulados (DIP, SOIC, SOP, PDIP, etc.)
- Más información en:
 - ✓ Texas Instruments (<http://www.ti.com/>)
 - ✓ Fairchild Semiconductor (<http://www.fairchildsemi.com/>)

Sumario

- BJT y MOSFET en circuitos digitales
 - ✓ Caracterización de circuitos digitales electrónicos
 - ✓ Inversor básico bipolar
 - ✓ Inversor básico MOS
- Familias lógicas: CMOS
 - ✓ Análisis del inversor CMOS
 - ✓ Puertas CMOS comerciales
- Circuitos de interfase
 - ✓ *Fan-in* y *fan-out*
 - ✓ Acceso a buses

Circuitos de interfase

- La interconexión entre sistemas digitales supone, en muchas ocasiones, la interconexión de circuitos de diferentes familias lógicas, lo que puede ocasionar problemas por:
 - ✓ incompatibilidad entre los márgenes y niveles lógicos
 - ✓ incompatibilidad entre las corrientes suministradas y/o absorbidas por las diferentes puertas
- Para evitar estos problemas es necesario elegir cuidadosamente los puntos de interconexión, insertando si es necesario *buffers* o *drivers* que adapten los diferentes niveles de tensión o corriente.
- También es necesario observar ciertas precauciones en la interconexión de elementos de una misma familia lógica.


Fan-in y fan-out

- Los términos *fan-in* y *fan-out* de una puerta lógica corresponden a las definiciones siguientes:
 - ✓ *fan-out*: número de entradas de otras puertas a las que se conecta la salida de la puerta lógica en cuestión
 - ✓ *fan-in*: número de entradas de la puerta en cuestión
- Aunque, en teoría, *fan-in* y *fan-out* podrían tomar cualquier valor, la implementación electrónica de los sistemas digitales lleva a definir *fan-in* y *fan-out* máximos de una familia lógica:
 - ✓ *fan-out* máximo: número máximo de entradas de otras puertas a las que se puede conectar la salida de una puerta lógica manteniendo una interpretación correcta de los niveles lógicos
 - ✓ *fan-in* máximo: número máximo de entradas de una puerta lógica que mantienen un funcionamiento correcto de dicha puerta

Acceso a buses

- En el caso de incluir buses en un sistema digital o simplemente cuando varias puertas comparten la misma carga, es necesario evitar la conexión directa ya que se puede generar un cortocircuito:

 - ✓ si dos puertas intentan fijar la carga a valores lógicos diferentes, los transistores que fijan el 1 y el 0 en cada puerta quedan conectados
- ✓ en esta situación, aunque las entradas permanezcan fijas circula corriente por los transistores en conducción, lo que puede dañar el circuito




Electrónica Digital - Familias lógicas integradas

Acceso a buses

- En el caso de incluir buses en un sistema digital o simplemente cuando varias puertas comparten la misma carga, es necesario evitar la conexión directa ya que se puede generar un cortocircuito:

 - ✓ esto puede solventarse utilizando estructuras especiales, como una resistencia de *pull-up*
- ✓ en la figura, la carga siempre permanece con el valor lógico 1 salvo que una o más entradas traten de fijarla a 0, aunque pueden hacerlo de manera simultánea



Electrónica Digital - Familias lógicas integradas

Acceso a buses

- El acceso a buses o cargas compartidas también puede gestionarse con *buffers* o inversores tri-estado, que permiten conectar en cada momento una única fuente a la carga:

- ✓ si $TR=1$, el circuito de la figura funciona como un inversor CMOS
- ✓ si $TR=0$, los transistores nMOS y pMOS centrales no conducen, y la salida queda flotante, en lo que se conoce como **alta impedancia (Z)**

